Information: A und B sind **Eingänge**, C ist der **Ausgang** der Schaltung.

Schaltsymbol | Wahrheitstafel | Funktionsweise in Worten:

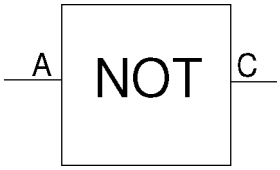

A	C
0	1
1	0

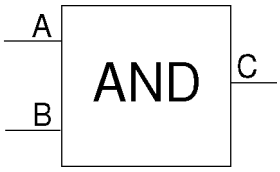

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

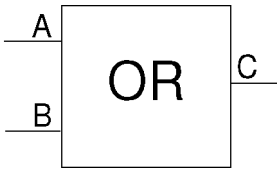

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

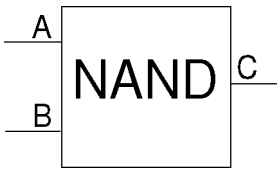

A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

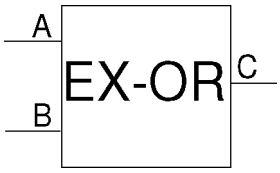

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0